
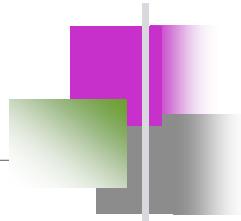


# ابر مش

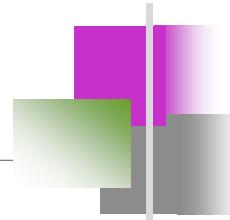


- در بعضی موارد قرار گرفتن منبع جریان مستقل یا وابسته در مرز مشترک بین دو مش مجاور باعث می‌شود که در روابط  $KVL$  نوشته شده برای مش‌ها، یک متغیر اضافه وارد شود. به علت نامشخص بودن ولتاژ دو سر منبع جریان، متغیری علاوه بر جریان مش‌ها در معادله  $KVL$  وارد می‌شود.
- برای رفع این مشکل، رابطه  $KVL$  برای حلقه‌ای نوشته می‌شود که شامل همه عناصر دو مش، بدون منبع جریان مشترک بین آن دو می‌باشد. به این حلقه که از حذف منبع جریان مشترک بین دو مش حاصل می‌شود، ابر مش گویند.
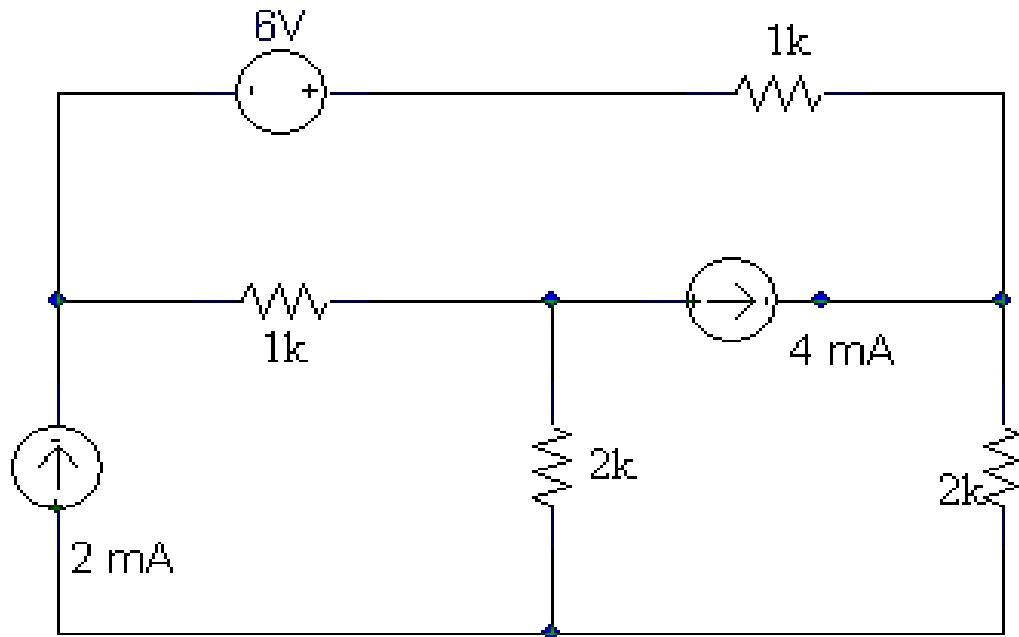
# مثال از ابر مش




در مدار زیر با استفاده از روش مش مشخص کنید که چقدر جریان از منبع ولتاژ می‌گذرد.


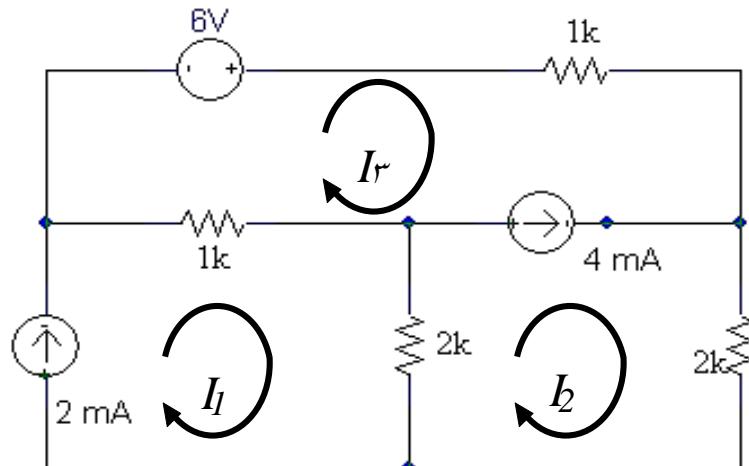
# حل


برای حل مسئله استفاده باید ابتدا جریان مش ها را مشخص کرد. همانگونه که دیده می شود منبع جریان  $4\text{ mA}$  بین مش های دوم و سوم مشترک است. بنابراین رابطه  $KVL$  برای حلقه ای نوشته می شود که در آن منبع جریان مشترک حذف شده باشد.


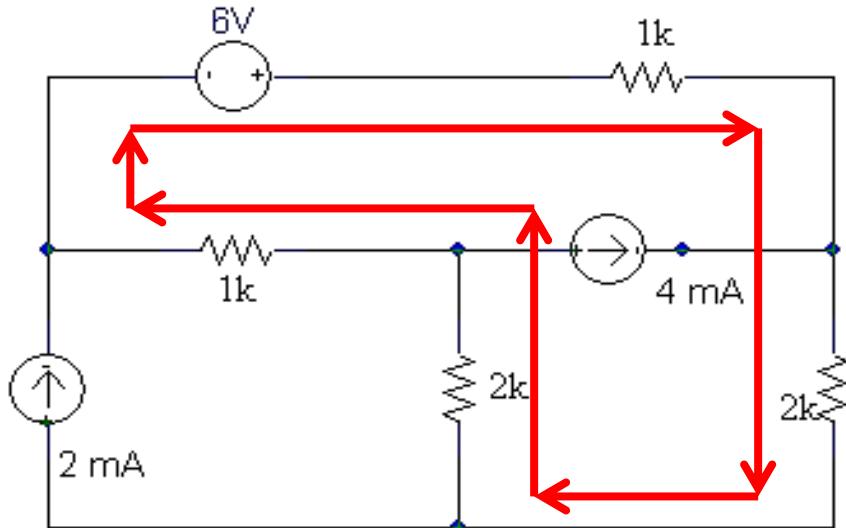
# حل

رابطه  $KVL$  ابر مش به صورت زیر می باشد:

$$KVL: -6 + I^k I_3 + 2^k I_2 + 2^k (I_2 - I_1) + I^k (I_3 - I_1) = 0$$




# حل


همچنین با توجه به شکل، جریان  $I_2$  همان جریانی است که از منبع جریان  $2\text{mA}$  عبور می‌کند. همچنین منبع جریان  $4\text{mA}$  حاصل تفاضل جریان‌های حلقه‌های دوم و سوم است.

$$I_1 = 2\text{mA}$$

$$I_2 - I_3 = 4\text{mA}$$

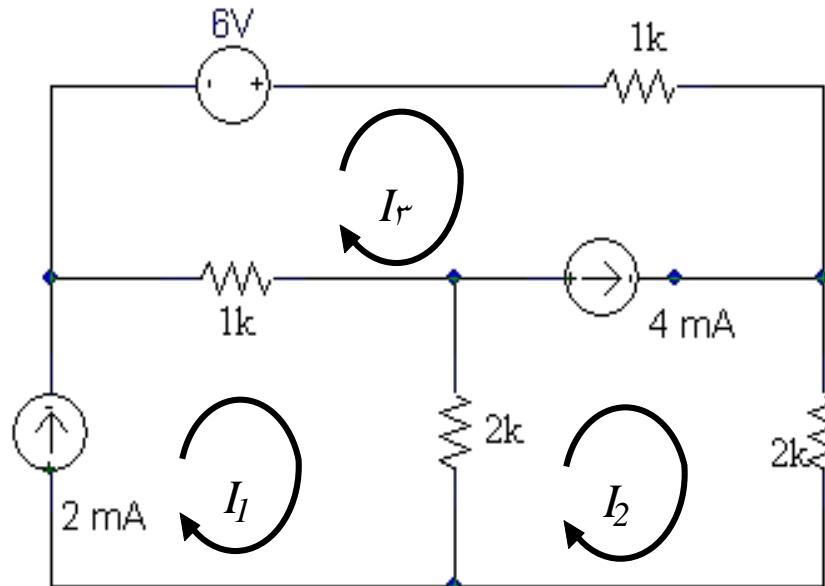

# حل

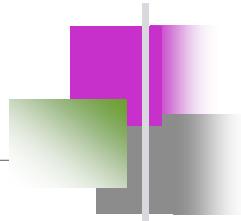

از حل معادلات بالا مقادیر جریان های مش ها بدست می آید.

$$I_1 = 2 \text{ mA}$$

$$I_2 = 10/3 \text{ mA}$$

$$I_3 = -2/3 \text{ mA}$$

جریانی که از منبع ولتاژ می گذرد، همان جریان  $I_3$  و برابر با  $2/3 \text{ mA}$  می باشد.